

Ist der Stromkreis geschlossen?

Hier siehst du fünf Zeichnungen von Stromkreisen. Wenn der Stromkreis geschlossen ist, leuchtet die Glühlampe. Male nur die Glühlampen gelb aus, die leuchten.

