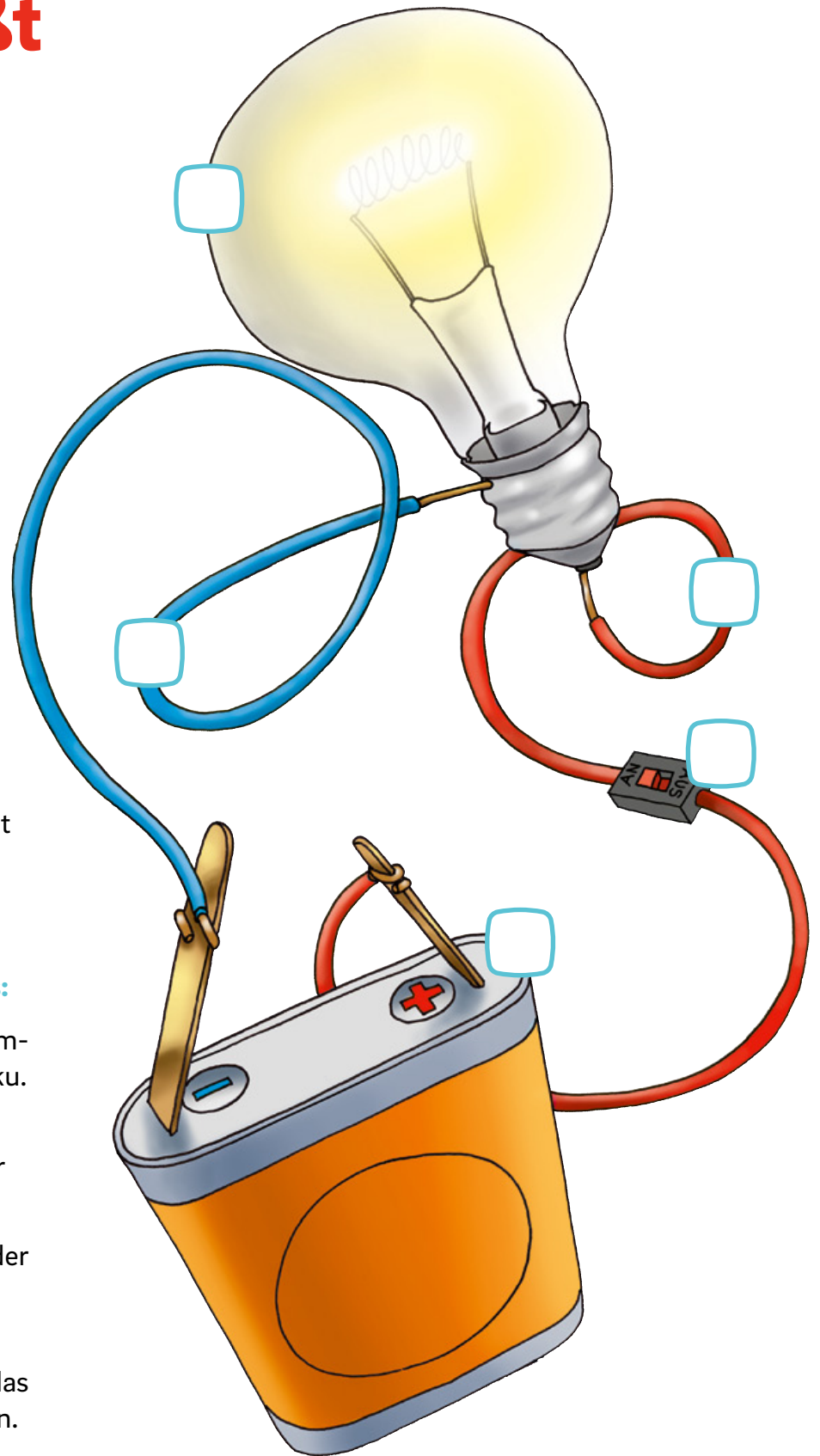


Strom fließt im Kreis



Schreibe die Ziffern aus dem Text in die richtigen Kästchen in der großen Zeichnung.

Das gehört zu einem Stromkreis:

- Eine Steckdose oder eine Stromquelle wie Batterie **(1)** oder Akku.
- Eine Glühlampe **(2)** oder ein anderes Gerät wie Toaster oder Kühlschrank.
- Ein Kupferdraht im Kabel von der Stromquelle zum elektrischen Gerät **(3)**.
- Ein Schalter **(4)**, mit dem man das Gerät an- und ausschalten kann.
- Ein zweiter Kupferdraht **(5)** im Kabel vom elektrischen Gerät zurück zur Stromquelle.
- Die Elektronen können nur dann fließen, wenn der Stromkreis geschlossen ist.